

Realizacja funkcji logicznych na bramkach.

Narysuj funkcję $Y = A\bar{B} + \overline{A}B + \bar{A}\bar{B}$ Przy użyciu bramek NOT, AND, NAND i OR.

